

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
кафедра “Електронних обчислювальних машин”



Звіт

З лабораторної роботи №3

З дисципліни: «Моделювання комп'ютерних систем»

На тему: «Поведінковий опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA»

Варіант - 27

Виконав: ст. гр. КІ-2

Хомин П. Л.

Прийняв:

Козак Н. Б.

Львів 2024

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Поведінковий опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA

Мета роботи:

На базі стенда реалізувати цифровий автомат для обчислення значення виразу дотримуючись наступних вимог:

- Функціонал пристрою повинен бути реалізований згідно отриманого варіанту завдання.
- Пристрій повинен бути ітераційним АЛП повинен виконувати за один такт одну операцію та реалізованим згідно наступної структурної схеми(рис.3.1).
- Кожен блок структурної схеми повинен бути реалізований на мові VHDL в окремому файлі Дозволено використовувати всі оператори.
- Для кожного блока структурної схеми повинен бути згенерований символ.
- Інтеграція структурних блоків в єдину систему та зі стендом.
- Кожен структурний блок і схема в цілому повинні бути промодельовані за допомогою симулятора ISim.
- Формування вхідних даних на шині DATA_IN повинно бути реалізовано за допомогою DIP перемикачів.
- Керування пристроєм повинно бути реалізовано за допомогою PUSH BUTTON кнопок.

- Індикація значень операндів при вводі та вивід результату обчислень повинні бути реалізовані за допомогою семи сегментних індикаторів Індикація переповнення в АЛП за допомогою LED D8.
- Підготувати та захистити звіт.

Вхідні параметри

Пристрій повинен реалізувати обчислення такого виразу:

27

$((OP1 \text{ and } 5) + OP2 + 15) \text{ or } OP1$

Виконання роботи:

1. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому мультиплексор MUX.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity MUX is
```

```
    Port ( SEL : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          CONST1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          CONST2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          RAM_DATA_OUT : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          DATA_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
```

```
end MUX;
```

```
architecture MUX_arch of MUX is
```

```
begin
```

```
    PROCESS (SEL, CONST1, CONST2, RAM_DATA_OUT, DATA_IN)
    BEGIN
```

```

IF (SEL = "00") THEN
    O <= DATA_IN;
ELSIF (SEL = "01") THEN
    O <= RAM_DATA_OUT;
ELSIF (SEL = "10") THEN
    O <= CONST1;
ELSE
    O <= CONST2;
END IF;
END PROCESS;

```

```
end MUX_arch;
```

2. Перевірити роботу мультиплексора за допомогою симулятора ISim.

 


Рис.3.3. Симуляція мультиплексора в ISim.

3. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому регістр ACC.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ACC is
    Port ( WR : in STD_LOGIC;

```

```
RST : in STD_LOGIC;  
CLK : in STD_LOGIC;  
IN_BUS : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
OUT_BUS : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  
end ACC;
```

```
architecture ACC_arch of ACC is  
    signal DATA : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
begin  
    process (CLK)  
    begin  
        if rising_edge(CLK) then  
            if RST = '1' then  
                DATA <= (others => '0');  
            elsif WR = '1' then  
                DATA <= IN_BUS;  
            end if;  
        end if;  
    end process;
```

```
    OUT_BUS <= DATA;
```

```
end ACC_arch;
```

4. Перевірити роботу регістра АСС (запис/скидання) за допомогою симулятора ISim.

 


Рис.3.5. Симуляція регістра в ISim.

5. Визначити набір необхідних операції для обчислення індивідуального виразу.

Список набір операцій:

- пор – передача даних із входу В на вихід АЛП.
- “or”
- “+”
- “and”

6. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому АЛП ALU.

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
use ieee.NUMERIC_STD.all;
```

```
entity ALU is
```

```
Port (
```

```

A, B   : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
ALU_Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
ALU_Out  : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
Carryout : out std_logic
);
end ALU;

architecture Behavioral of ALU is

    signal ALU_Result : std_logic_vector (15 downto 0);

begin
    process(A,B,ALU_Sel)
    begin
        case(ALU_Sel) is
            when "01" =>
                ALU_Result <= ("00000000" & A) + ("00000000" & B);
            when "10" =>
                ALU_Result <= ("00000000" & A) and ("00000000" & B);
            when "11" =>
                ALU_Result <= ("00000000" & A) or ("00000000" & B);
            when others => ALU_Result <= ("00000000" & B);
        end case;
    end process;

    ALU_Out <= ALU_Result(7 downto 0);

    Carryout <= ALU_Result(8) or ALU_Result(9) or ALU_Result(10) or ALU_Result(11) or ALU_Result(12) or
    ALU_Result(13) or ALU_Result(14) or ALU_Result(15);
end Behavioral;

```

7. Перевірити роботу АЛП за допомогою симулятора ISim.

 


Рис.3.7. Симуляція АЛП в ISim.

8. Визначити множину станів та умови переходів пристрою керування необхідних для обчислення виразу.

Опис кожного зі станів:

- RST – скидання схеми до початкового стану.
- IDLE – стан очікування. Чекає на вхідні сигнали ENTER_OP1, ENTER_OP2 або CALCULATE.
- LOAD_OP1 – запис першого операнда OP1 в ОЗП.
- LOAD_OP2 – запис другого операнда OP2 в ОЗП.
- RUN_CALC0: $ACC = RAM(0x00)$;
- RUN_CALC1: $ACC = (ACC \text{ and } 5)$;
- RUN_CALC2: $ACC = (ACC + OP2)$;
- RUN_CALC3: $ACC = (ACC + 15)$;
- RUN_CALC4: $ACC = (ACC \text{ or } OP1)$;
- FINISH – індикація кінцевого результату.

9. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому блок керування CU.

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity CU is
```

```
    port( ENTER_OP1 : IN STD_LOGIC;
```

```
          ENTER_OP2 : IN STD_LOGIC;
```

```
          CALCULATE : IN STD_LOGIC;
```

```
          RESET : IN STD_LOGIC;
```

```
          CLOCK : IN STD_LOGIC;
```

```
          RAM_WR : OUT STD_LOGIC;
```

```
          RAM_ADDR_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
```

```
          CONST1_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
```

```
          CONST2_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
```

```
          ACC_WR : OUT STD_LOGIC;
```

```
          ACC_RST : OUT STD_LOGIC;
```

```
          MUX_SEL_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
```

```
          OP_CODE_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0));
```

```
end CU;
```

```
architecture CU_arch of CU is
```

```
    type STATE_TYPE is (RST, IDLE, LOAD_OP1, LOAD_OP2, RUN_CALC0, RUN_CALC1, RUN_CALC2,  
                        RUN_CALC3, RUN_CALC4, FINISH);
```

```
    signal CUR_STATE : STATE_TYPE;
```

```
    signal NEXT_STATE : STATE_TYPE;
```

```
begin
```

```
    CONST1_BUS <= "00000101";
```

```
    CONST2_BUS <= "00001111";
```

```
    SYNC_PROC: process (CLOCK)
```

```
begin
```

```
    if (rising_edge(CLOCK)) then
```

```
        if (RESET = '1') then
```

```
            CUR_STATE <= RST;
```

```
        else
```

```
            CUR_STATE <= NEXT_STATE;
```

```
        end if;
```

```
    end if;
```

```
end process;
```

```
    NEXT_STATE_DECODE: process (CUR_STATE, ENTER_OP1, ENTER_OP2, CALCULATE)
```

```
begin
```

```
--declare default state for next_state to avoid latches
```

```
NEXT_STATE <= CUR_STATE; --default is to stay in current state
```

```
--insert statements to decode next_state
```

```
--below is a simple example
```

```
    case(CUR_STATE) is
```

```
        when RST =>
```

```
            NEXT_STATE <= IDLE;
```

```
        when IDLE =>
```

```
            if (ENTER_OP1 = '1') then
```

```
                NEXT_STATE <= LOAD_OP1;
```

```

        elsif (ENTER_OP2 = '1') then
            NEXT_STATE <= LOAD_OP2;
        elsif (CALCULATE = '1') then
            NEXT_STATE <= RUN_CALC0;
        else
            NEXT_STATE <= IDLE;
        end if;
    when LOAD_OP1      =>
        NEXT_STATE <= IDLE;
    when LOAD_OP2      =>
        NEXT_STATE <= IDLE;
    when RUN_CALC0 =>
        NEXT_STATE <= RUN_CALC1;
    when RUN_CALC1 =>
        NEXT_STATE <= RUN_CALC2;
    when RUN_CALC2 =>
        NEXT_STATE <= RUN_CALC3;
    when RUN_CALC3 =>
        NEXT_STATE <= RUN_CALC4;
    when RUN_CALC4 =>
        NEXT_STATE <= FINISH;
    when FINISH      =>
        NEXT_STATE <= FINISH;
    when others      =>
        NEXT_STATE <= IDLE;
end case;
end process;

```

OUTPUT_DECODE: process (CUR_STATE)

begin

case(CUR_STATE) is

when RST =>

MUX_SEL_BUS <= "00";

OP_CODE_BUS <= "00";

RAM_ADDR_BUS <= "00";

RAM_WR <= '0';

ACC_RST <= '1';

ACC_WR <= '0';

when IDLE =>

MUX_SEL_BUS <= "00";

OP_CODE_BUS <= "00";

RAM_ADDR_BUS <= "00";

RAM_WR <= '0';

ACC_RST <= '0';

ACC_WR <= '0';

when LOAD_OP1 =>

MUX_SEL_BUS <= "00";

OP_CODE_BUS <= "00";

RAM_ADDR_BUS <= "00";

RAM_WR <= '1';

ACC_RST <= '0';

ACC_WR <= '1';

when LOAD_OP2 =>

MUX_SEL_BUS <= "00";

OP_CODE_BUS <= "00";

RAM_ADDR_BUS <= "01";

RAM_WR <= '1';

ACC_RST <= '0';

```

        ACC_WR                                <= '1';
when RUN_CALC0 =>
    MUX_SEL_BUS <= "01";
    OP_CODE_BUS <= "00";
    RAM_ADDR_BUS    <= "00";
    RAM_WR          <= '0';
    ACC_RST         <= '0';
    ACC_WR          <= '1';
when RUN_CALC1 =>
    MUX_SEL_BUS <= "10";
    OP_CODE_BUS <= "10";
    RAM_ADDR_BUS    <= "00";
    RAM_WR          <= '0';
    ACC_RST         <= '0';
    ACC_WR          <= '1';
when RUN_CALC2 =>
    MUX_SEL_BUS <= "01";
    OP_CODE_BUS <= "01";
    RAM_ADDR_BUS    <= "01";
    RAM_WR          <= '0';
    ACC_RST         <= '0';
    ACC_WR          <= '1';
when RUN_CALC3 =>
    MUX_SEL_BUS <= "11";
    OP_CODE_BUS <= "01";
    RAM_ADDR_BUS    <= "00";
    RAM_WR          <= '0';
    ACC_RST         <= '0';
    ACC_WR          <= '1';

```

```

when RUN_CALC4 =>
    MUX_SEL_BUS <= "01";
    OP_CODE_BUS <= "11";
    RAM_ADDR_BUS    <= "00";
    RAM_WR          <= '0';
    ACC_RST         <= '0';
    ACC_WR          <= '1';

when FINISH    =>
    MUX_SEL_BUS <= "00";
    OP_CODE_BUS <= "00";
    RAM_ADDR_BUS    <= "00";
    RAM_WR          <= '0';
    ACC_RST         <= '0';
    ACC_WR          <= '0';

when others          =>
    MUX_SEL_BUS <= "00";
    OP_CODE_BUS <= "00";
    RAM_ADDR_BUS    <= "00";
    RAM_WR          <= '0';
    ACC_RST         <= '0';
    ACC_WR          <= '0';

end case;

end process;

end CU_arch;

```

10. Перевірити роботу блока керування за допомогою симулятора ISim.

 
 


Рис.3.9. Симуляція блоку керування в ISim.

11. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому ОЗП RAM.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

entity RAM is

```

port( CLOCK : STD_LOGIC;
      WR : IN STD_LOGIC;
      ADDR_BUS : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
      IN_DATA_BUS : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
      OUT_DATA_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));

end RAM;

architecture RAM_arch of RAM is
  type ram_type is array (3 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
  signal UNIT : ram_type;

begin
  process(CLOCK, ADDR_BUS, UNIT)
  begin
    if (rising_edge(CLOCK)) then
      if (WR = '1') then
        UNIT(conv_integer(ADDR_BUS)) <= IN_DATA_BUS;
      end if;
    end if;
    OUT_DATA_BUS <= UNIT(conv_integer(ADDR_BUS));
  end process;

end RAM_arch;

```

12. Перевірити роботу блока керування за допомогою симулятора ISim.

 


Рис.3.11. Симуляція ОЗП в Isim.

13. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому блок індикації 7-SEG DECODER.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity BIN_TO_BCD is
    port( CLOCK : IN STD_LOGIC;
          RESET : IN STD_LOGIC;
          ACC_DATA_OUT_BUS : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          COMM_ONES : OUT STD_LOGIC;
          COMM_DECS : OUT STD_LOGIC;
          COMM_HUNDREDS : OUT STD_LOGIC;
          SEG_A : OUT STD_LOGIC;
          SEG_B : OUT STD_LOGIC;
          SEG_C : OUT STD_LOGIC;
          SEG_D : OUT STD_LOGIC;
          SEG_E : OUT STD_LOGIC;
          SEG_F : OUT STD_LOGIC;
          SEG_G : OUT STD_LOGIC;
          DP : OUT STD_LOGIC);
end BIN_TO_BCD;

architecture Behavioral of BIN_TO_BCD is

    signal ONES_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
    signal DECS_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0001";
    signal HONDREDS_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";

begin
    BIN_TO_BCD : process (ACC_DATA_OUT_BUS)
        variable hex_src : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) ;
        variable bcd : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) ;
    begin
        bcd := (others => '0') ;
        hex_src := ACC_DATA_OUT_BUS;

        for i in hex_src'range loop
```

```

if bcd(3 downto 0) > "0100" then
    bcd(3 downto 0) := bcd(3 downto 0) + "0011" ;
end if ;
if bcd(7 downto 4) > "0100" then
    bcd(7 downto 4) := bcd(7 downto 4) + "0011" ;
end if ;
if bcd(11 downto 8) > "0100" then
    bcd(11 downto 8) := bcd(11 downto 8) + "0011" ;
end if ;

bcd := bcd(10 downto 0) & hex_src(hex_src'left) ; -- shift bcd + 1 new entry
hex_src := hex_src(hex_src'left - 1 downto hex_src'right) & '0' ; -- shift src + pad with 0
end loop ;

HONDREDS_BUS    <= bcd (11 downto 8);
DECS_BUS        <= bcd (7 downto 4);
ONES_BUS        <= bcd (3 downto 0);

end process BIN_TO_BCD;

```

```

INDICATE : process(CLOCK)
    type DIGIT_TYPE is (ONES, DECS, HUNDREDS);

    variable CUR_DIGIT    : DIGIT_TYPE := ONES;
    variable DIGIT_VAL    : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
    variable DIGIT_CTRL   : STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0) := "0000000";
    variable COMMONS_CTRL : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "000";

    begin
        if (rising_edge(CLOCK)) then
            if(RESET = '0') then
                case CUR_DIGIT is
                    when ONES =>
                        DIGIT_VAL := ONES_BUS;
                        CUR_DIGIT := DECS;
                        COMMONS_CTRL := "001";
                    when DECS =>
                        DIGIT_VAL := DECS_BUS;
                        CUR_DIGIT := HUNDREDS;
                        COMMONS_CTRL := "010";
                    when HUNDREDS =>
                        DIGIT_VAL := HONDREDS_BUS;
                        CUR_DIGIT := ONES;
                        COMMONS_CTRL := "100";
                    when others =>
                        DIGIT_VAL := ONES_BUS;
                        CUR_DIGIT := ONES;
                        COMMONS_CTRL := "000";
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;

```

```

end case;

case DIGIT_VAL is      --abcdefg
    when "0000" => DIGIT_CTRL := "1111110";
    when "0001" => DIGIT_CTRL := "0110000";
    when "0010" => DIGIT_CTRL := "1101101";
    when "0011" => DIGIT_CTRL := "1111001";
    when "0100" => DIGIT_CTRL := "0110011";
    when "0101" => DIGIT_CTRL := "1011011";
    when "0110" => DIGIT_CTRL := "1011111";
    when "0111" => DIGIT_CTRL := "1110000";
    when "1000" => DIGIT_CTRL := "1111111";
    when "1001" => DIGIT_CTRL := "1111011";
    when others => DIGIT_CTRL := "0000000";
end case;

else
    DIGIT_VAL := ONES_BUS;
    CUR_DIGIT := ONES;
    COMMONS_CTRL := "000";
end if;

COMM_ONES    <= COMMONS_CTRL(0);
COMM_DECS    <= COMMONS_CTRL(1);
COMM_HUNDREDS <= COMMONS_CTRL(2);

SEG_A <= DIGIT_CTRL(6);
SEG_B <= DIGIT_CTRL(5);
SEG_C <= DIGIT_CTRL(4);
SEG_D <= DIGIT_CTRL(3);
SEG_E <= DIGIT_CTRL(2);
SEG_F <= DIGIT_CTRL(1);
SEG_G <= DIGIT_CTRL(0);
DP    <= '0';

end if;
end process INDICATE;

end Behavioral;

```

14. Перевірити роботу блока індикації за допомогою симулятора ISim.



Рис.3.12. Симуляція блоку індикації в Isim.

15-16. Згенерувати символи імплементованих компонентів. Створити файл верхнього рівня та виконати інтеграцію компонентів системи між собою та зі стендом.

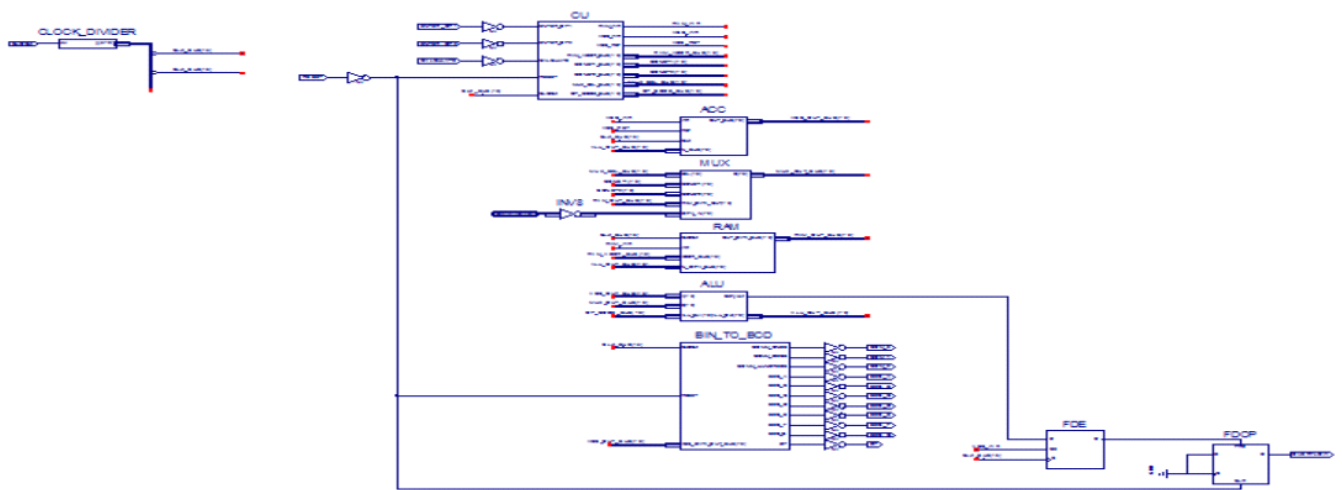


Рис.3.13. Зінтегровані між собою компоненти.

17. Перевірити роботу схеми в симуляторі ISim.

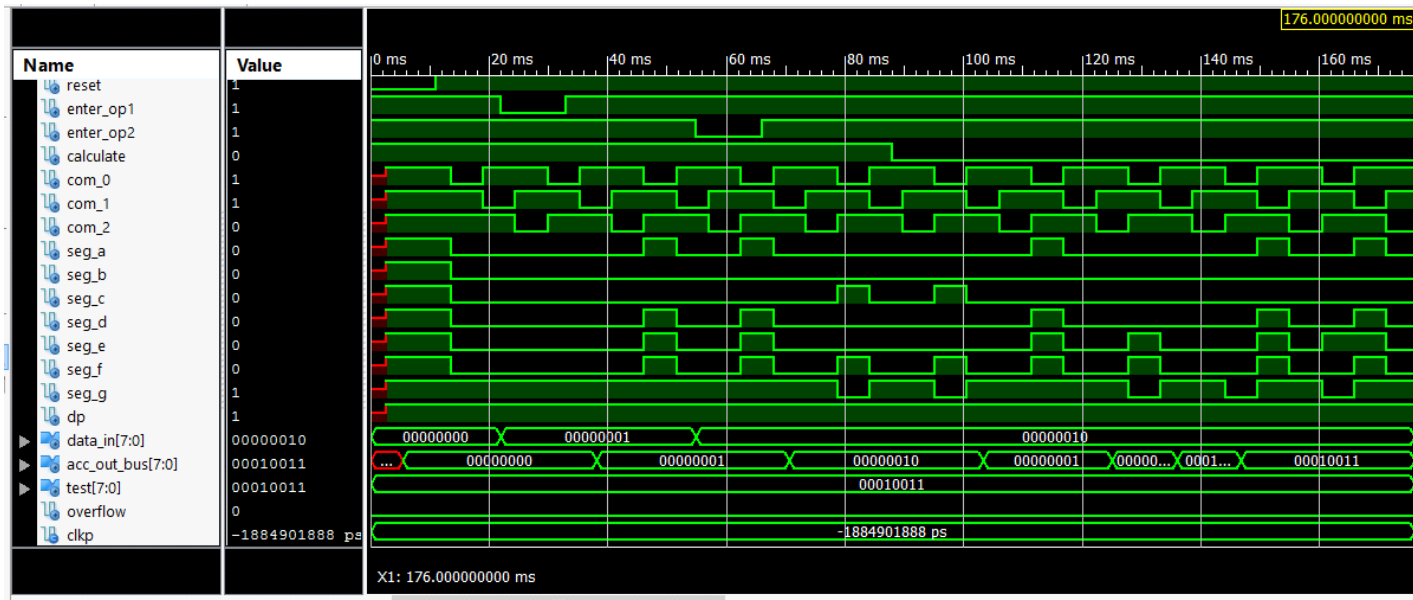


Рис.3.14. Симуляція виконання обчислень.

Висновок:

В ході виконання цієї лабораторної роботи я реалізував на базі стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA цифровий автомат згідно заданих вимог.